UART IP CORE DESIGN

1. Overview

a. Block diagram

b. Input/Outputs pin


2. Transmitter.

a. Block diagram

b. Timing chart


1. Overview

a. Block diagram

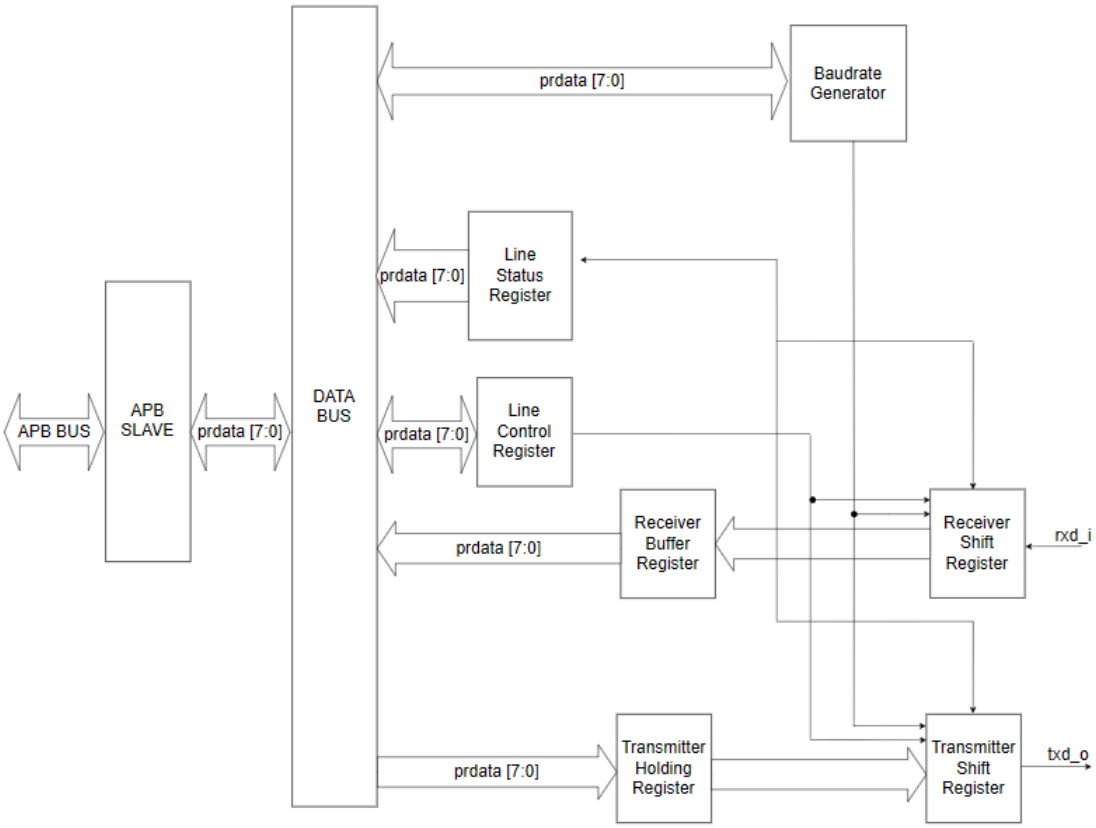


b. Input/Outputs pin

***Pinout:**

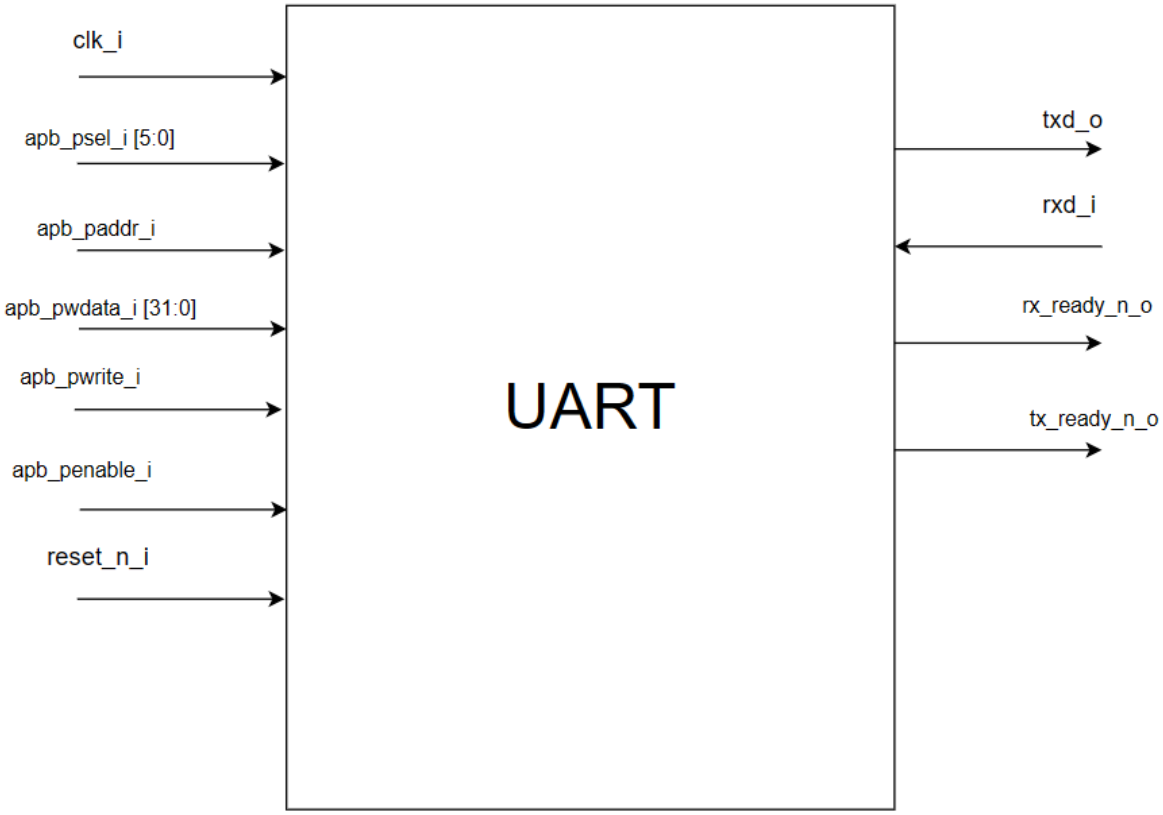

2.Transmitter.

a) Block Diagram.

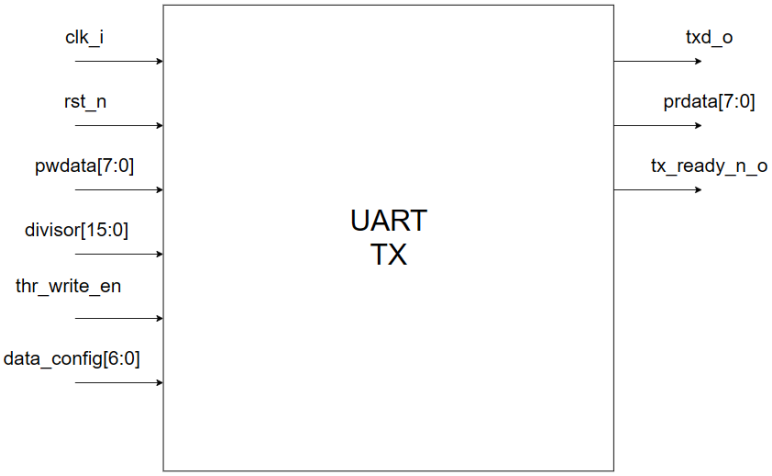

*Timing diagrams.



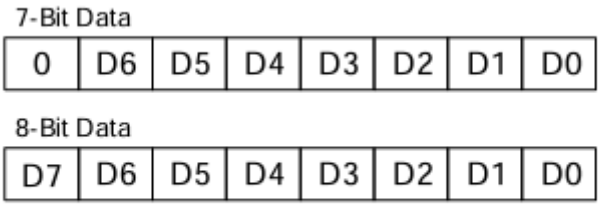


Figure 2.2. Tx/Rx Data Format

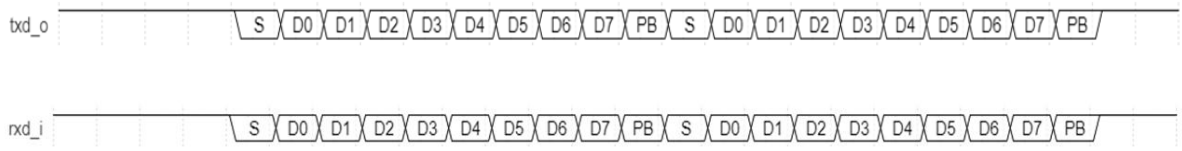


***FSM.**

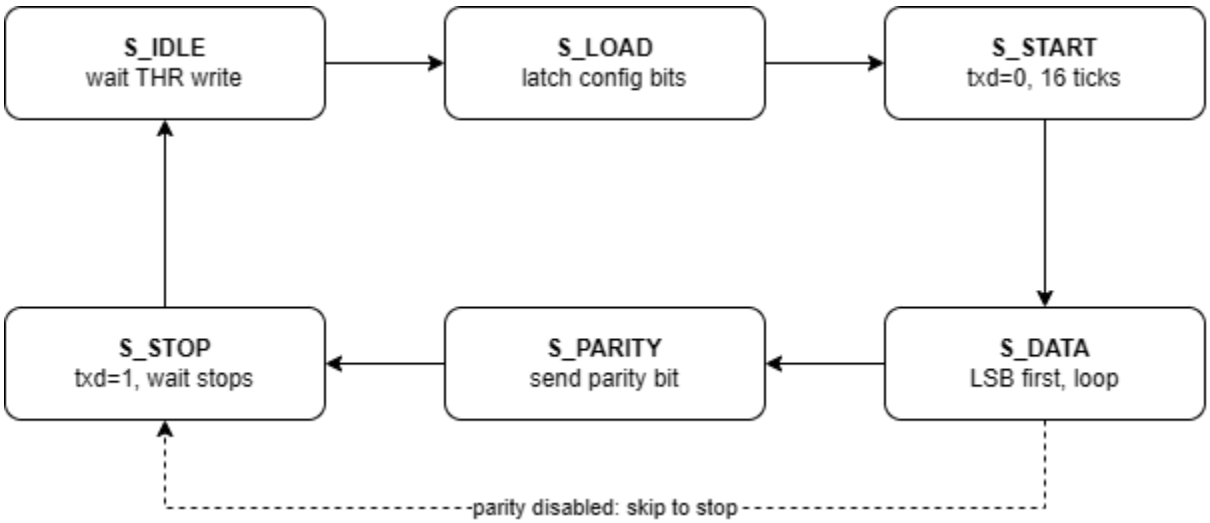

***Design Circuit:**

*Waveform:

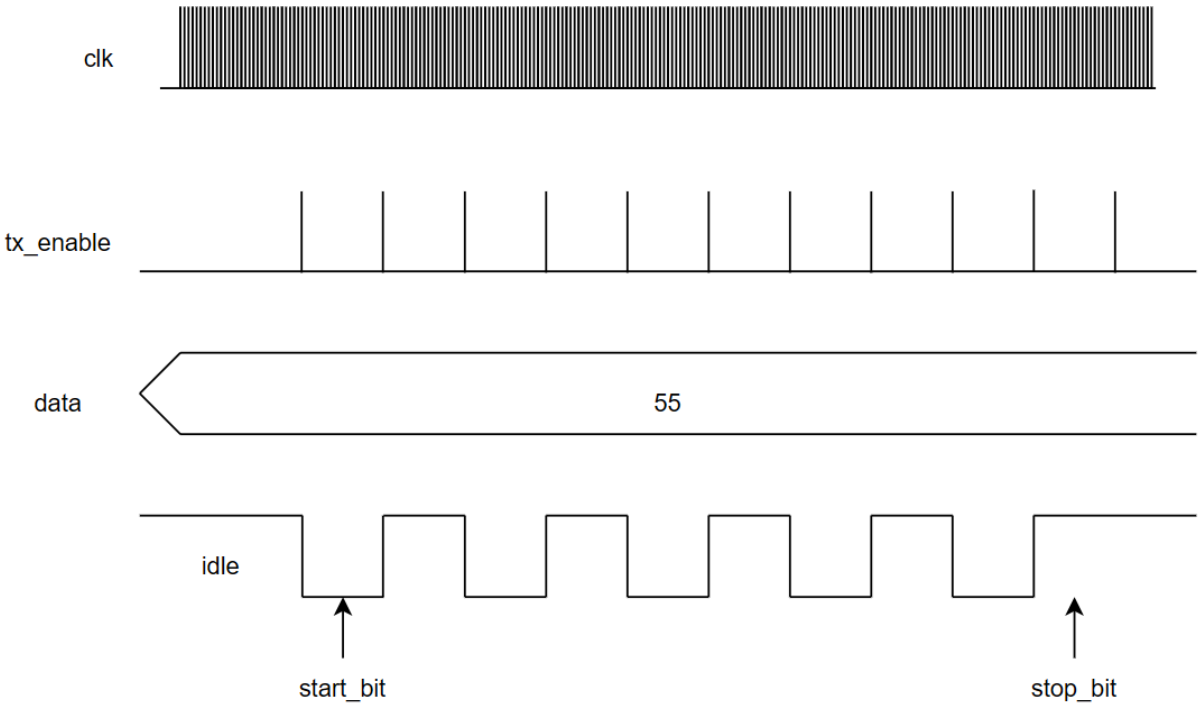
clk
tx_enable
data
55
idle
start_bit
stop_bit